

1. Montrer que l'on peut se ramener à une association de deux résistances R_1 et R_2 aux bornes du générateur. Réaliser la transformation.
2. Nommer et retrouver l'expression du pont permettant d'exprimer facilement U en fonction de R_1 , R_2 et E .

