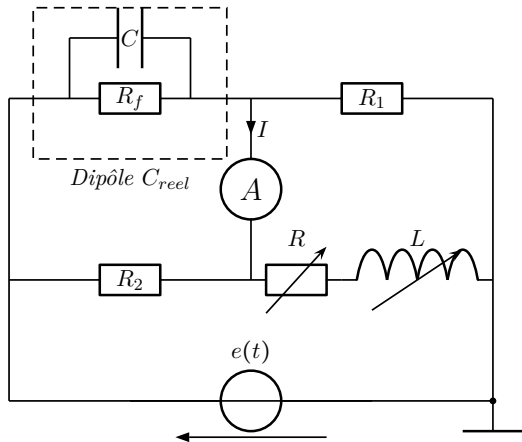




On considère un signal sinusoïdal fourni par le générateur. Ce générateur est également susceptible de fournir un signal continu.

1. Le pont est dit équilibré lorsque l'intensité traversant l'ampèremètre (d'impédance d'entrée r) est nulle.
2. Proposer une démarche expérimentale permettant d'équilibrer le pont.

Déterminer les valeurs de R et L permettant l'équilibre du pont.